

TP2 - Simulation de circuits électroniques

Lucien Sevault Wolber et Marc Prince

01/01/2025

1. Simulation de circuits en basse fréquence

1.1 Montage micro électret + amplificateur audio

$$U_{max} = 0,7V$$

1.2 Simulation en régime statique

1.3 Simulation temporelle

1.4 Simulation fréquentielle

2. Simulation d'une antenne en haute fréquence

2.1 Visualisation de la géométrie de l'antenne

2.2 Etude du fichier NEC

2.3 Simulation fréquentielle

2.4 Modification de la géométrie

2.5 Simulation en rayonnement